

## 电工学模拟试题 (A)


一、单项选择题：在下列各题中，有四个备选答案，请将其中唯一正确的答案填入题干的括号中。

(本大题共 5 小题，总计 10 分)

1、图示电路中，若电压源  $U_s = 10 \text{ V}$ ，电流源  $I_s = 1 \text{ A}$ ，则

- A. 电压源与电流源都产生功率
- B. 电压源与电流源都吸收功率
- C. 电压源产生功率，电流源不一定
- D. 电流源产生功率，电压源不一定


答 ( )

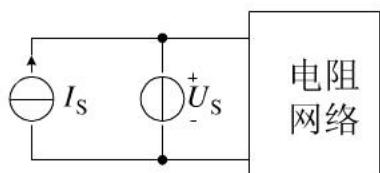

2、电路如图所示， $U_s$  为独立电压源，若外电路不变，仅电阻  $R$  变化时，将会引起

- A. 端电压  $U$  的变化
- B. 输出电流  $I$  的变化
- C. 电阻  $R$  支路电流的变化
- D. 上述三者同时变化


答 ( )

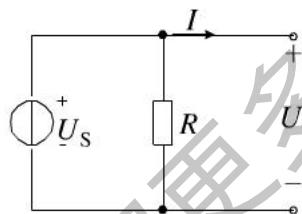

3、电路如图所示，支路电流  $I_{AB}$  与支路电压  $U_{AB}$  分别应为

- A. 0.5 A 与 1.5 V
- B. 0 A 与 1 V
- C. 0 A 与 -1 V
- D. 1 A 与 0 V


答 ( )

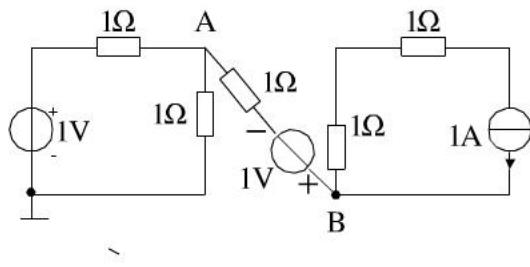

4、图示正弦交流电路中，已知  $R = \omega L = \frac{1}{\omega C}$ ， $i_1 = 3\sqrt{2} \cos(\omega t + 45^\circ)$  A，

$i_2 = 4\sqrt{2} \cos(\omega t - 45^\circ)$  A，则  $i_3$  为

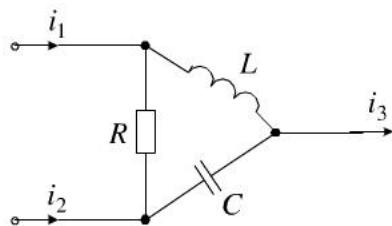- A.  $5\sqrt{2} \cos(\omega t - 8.1^\circ)$  A      B.  $5\sqrt{2} \cos(\omega t + 8.1^\circ)$  A  
 C.  $5\sqrt{2} \cos \omega t$  A      D.  $7\sqrt{2} \cos(\omega t + 45^\circ)$  A      答 ( )




5、可以通过改变电容来调节  $RLC$  串联电路的谐振频率，若要使谐振频率增大一倍，则电容应

- A. 大 4 倍      B. 大 2 倍  
 C. 减至  $\frac{1}{2}$       D. 减至  $\frac{1}{4}$


答 ( )

## 二、填空题：(共 20 分) (要求写出计算过程)

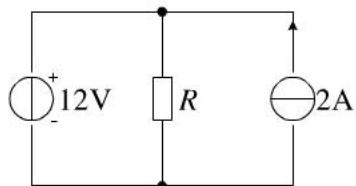
1、电路如图所示，欲使电压源输出功率为零，则电阻  $R$  为 \_\_\_\_ Ω，所吸收功率为 \_\_\_\_ W。



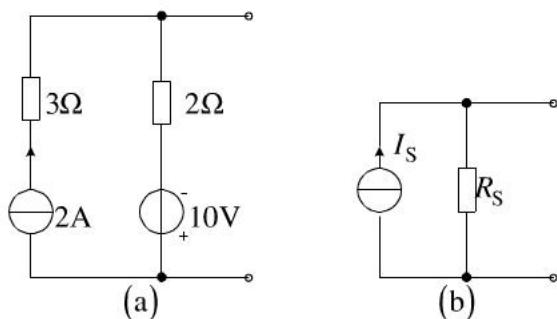
2、若图(a)的等效电路如图(b)所示，则其中  $I_S$  为 \_\_\_\_\_ A， $R_S$  为 \_\_\_\_\_  $\Omega$ 。



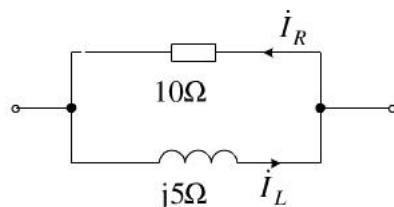3、图示正弦交流电路中，已知  $\dot{I}_R = 2\angle -\frac{\pi}{3}$  A，则  $\dot{I}_L =$  \_\_\_\_\_ A




4、图示电路的输出电压  $U_o$  等于 \_\_\_\_\_

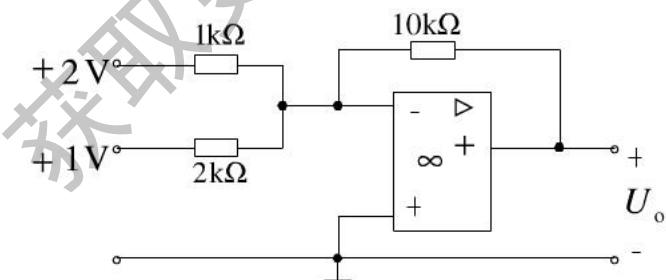

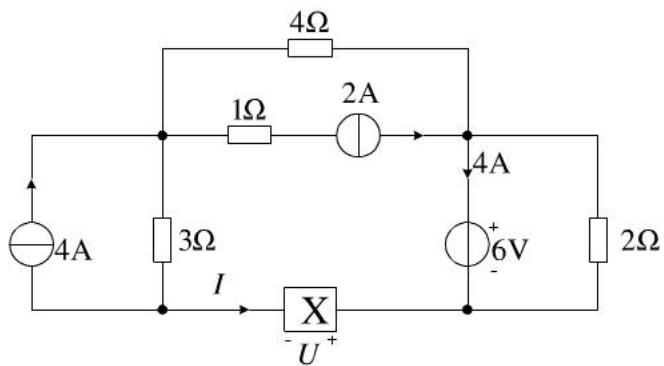
### 三、非客观题（本大题 10 分）

电路如图所示，应用 KCL 与 KVL 求电流  $I$ 、电压  $U$  及元件 X 吸收的功率。




#### 四、非客观题（本大题 15 分）

写出图示电路端口的电压电流关系式，并画出其等效电路及伏安特性曲线。（15 分）

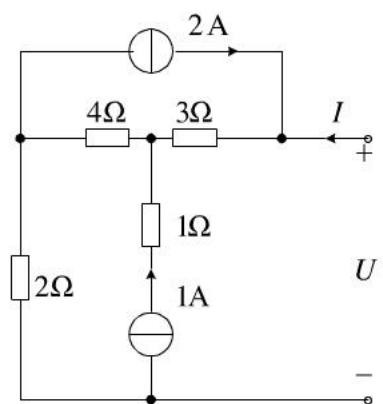

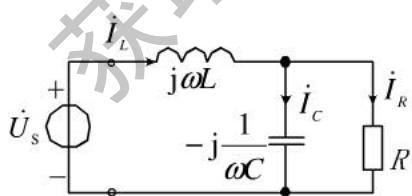
#### 五、非客观题（本大题 10 分）

已知图示正弦交流电路中， $R = \omega L = \frac{1}{\omega C} = 100\Omega$ ， $\dot{I}_R = 2\angle 0^\circ \text{ A}$ 。求 $\dot{U}_s$ 和电路有功功率  $P$ 。



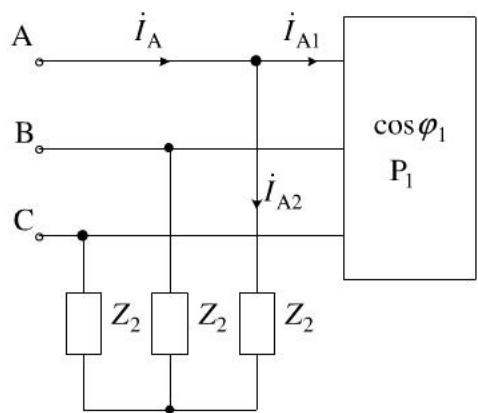六、图示对称三相电路中，已知电源线电压  $\dot{U}_{AB} = 380\angle 0^\circ \text{ V}$ ，线电流  $\dot{I}_A = 17.32\angle -30^\circ \text{ A}$ ，第一组星形联接负载的三相功率  $P_1 = 5.7 \text{ kW}$ ， $\cos\varphi_1 = 0.866$ （滞后），求第二组星形联接负载的三相功率  $P_2$ 。（15 分）



## 模拟试题 (B)


**一、单项选择题：**在下列各题中，有四个备选答案，请将其中唯一正确的答案填入题干的括号中。

(本大题共 5 小题，总计 10 分)

1、电路如图所示，若电流源的电流  $I_S > 1$  A，则电路的功率情况为

- A. 电阻吸收功率，电流源与电压源供出功率
- B. 电阻与电流源吸收功率，电压源供出功率
- C. 电阻与电压源吸收功率，电流源供出功率
- D. 电阻无作用，电压源吸收功率，电流源供出功率

答 ( )

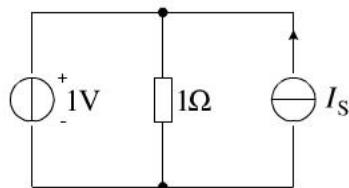

2、通过一个理想独立电压源的电流数值及其方向


- A. 可为任意值，仅取决于外电路，与电压源无关
- B. 可为任意值，仅取决于电压源，与外电路无关
- C. 必定大于零，取决于外电路与电压源本身
- D. 可为任意值，取决于外电路与电压源本身

答 ( )

3、电路如图所示，支路电流  $I_{AB}$  与支路电压  $U_{AB}$  分别应为

- |                |                |
|----------------|----------------|
| A. 0.5 A 与 1 V | B. 1 A 与 2 V   |
| C. 0 A 与 0 V   | D. 1.5 A 与 3 V |


答 ( )

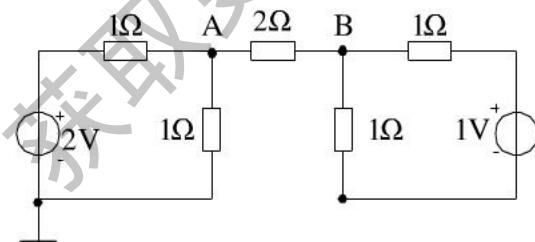

4、已知图示正弦电压  $u = 4\sqrt{2} \cos \omega t$  V,  $u_1 = 3\sqrt{2} \sin \omega t$  V, 则图中电压表的读数应等于

- |        |                  |
|--------|------------------|
| A. 1 V | B. 7 V           |
| C. 5 V | D. $4\sqrt{2}$ V |

答 ( )

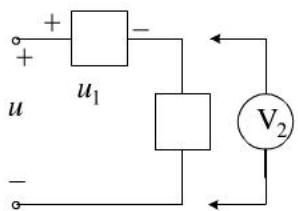


5、*RLC* 串联谐振电路的电感增至原来的 4 倍时，谐振频率应为原来的

- |                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| A. 4 倍             | B. 2 倍             |
| C. $\frac{1}{2}$ 倍 | D. $\frac{1}{4}$ 倍 |


答 ( )

## 二、填空题：(共 20 分) (要求写出计算过程)

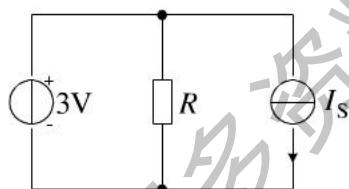
1、电路如图所示，若电流源吸收功率 6 W，电压源供出功率为 18 W，则电阻  $R = \underline{\hspace{2cm}}$   $\Omega$ ，所吸收的功率为  $\underline{\hspace{2cm}}$  W。




2、图示电路 ab 端口的等效电路为 \_\_\_\_\_。

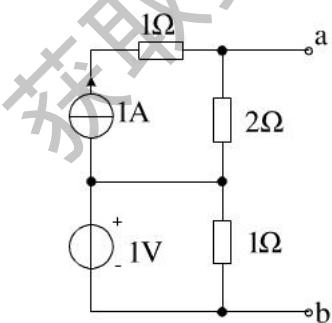

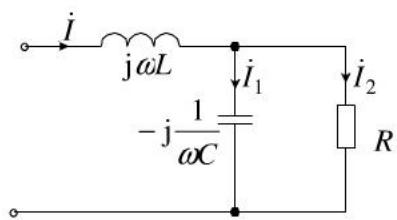3、图示正弦交流电路中,已知  $I = 10 \text{ A}$ ,  $I_2 = 6 \text{ A}$ , 则图中所示电流  $I_1$  等于 \_\_\_\_




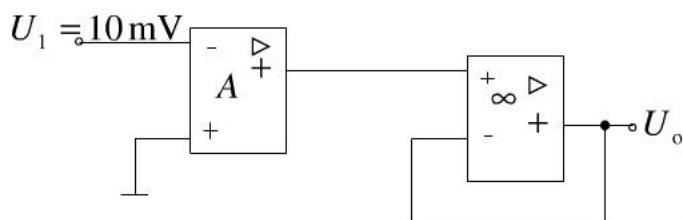4、已知图示电路中  $A = 100$ , 则输出电压  $U_o$  等于 \_\_\_\_




### 三、非客观题 (本大题 10 分)

电路如图所示, 求电流  $I_1$ 、 $I_2$  及电压  $U_S$ 。

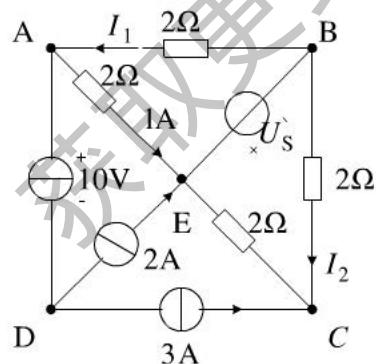


**四、非客观题 (本大题15分)**


电路如图所示, 求(1)该电路的等效电路; (2)ab开路时5V电压源的功率, 并指出是吸收还是供出功率。

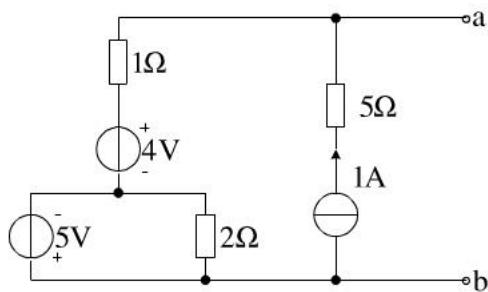**五、非客观题 (本大题10分)**

图示正弦交流电路, 已知  $u_2 = 75\sqrt{2} \cos \omega t$  V,  $R_2 = 18.75\Omega$ ,  $\frac{1}{\omega C} = 25\Omega$ ,  $R_1 = 12\Omega$ ,  $\omega L = 16\Omega$ , 求: (1)电流  $i$ ; (2)电源电压  $u$ 。

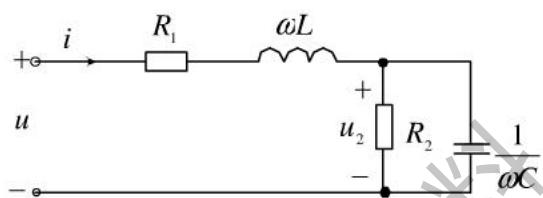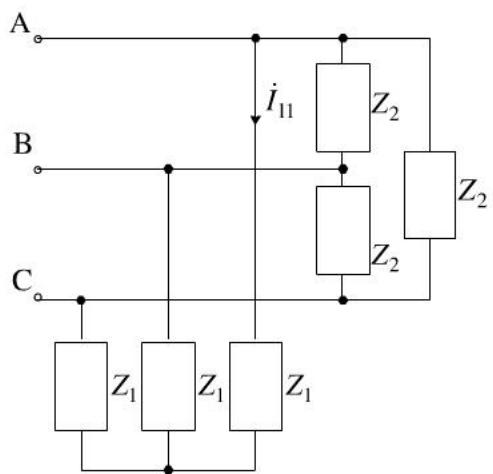**六、非客观题 (本大题15分)**

图示对称三相电路中, 星形联接负载(复)阻抗  $Z_1 = (80 - j60)\Omega$ , 三角形联接负载(复)阻抗  $Z_2 = (60 - j80)\Omega$ , 若测得图中星形联接负载电流有效  $I_{11} = \sqrt{3}$ 。试求三角形联接负载的三相功率  $P_2$ 。



获取更多资料 微信搜索 赤领星球

### 模拟试题 (C)

一、1—9 小题为单项选择题：在下列各题中，有备选答案，请将其中唯一正确的答案填入题干的括号中。10 小题为填空题。

(本大题共 10 小题，选择题每小题 2 分，填空题每空 1 分，总计 23 分)

1、在三相交流电路中，负载对称的条件是( )。


- (a)  $|Z_A| = |Z_B| = |Z_C|$       (b)  $\varphi_A = \varphi_B = \varphi_C$       (c)  $Z_A = Z_B = Z_C$

答( )

2、电路如图所示，该电路的功率守恒表现为

- A. 电阻吸收 1 W 功率，电流源供出 1 W 功率
- B. 电阻吸收 1 W 功率，电压源供 1 W 出功率
- C. 电阻与电压源各吸收 1 W 功率，电流源供出 2 W 功率
- D. 电阻与电流源各吸收 1 W 功率，电压源供出 2 W 功率


答( )

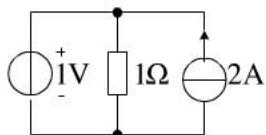

3、一段含源支路及其  $u-i$  特性如图所示，图中三条直线对应于电阻  $R$  的三个不同数值  $R_1$ 、 $R_2$ 、 $R_3$ ，则可看出

- A.  $R_1 = 0$ ，且  $R_1 > R_2 > R_3$
- B.  $R_1 \neq 0$ ，且  $R_1 > R_2 > R_3$
- C.  $R_1 = 0$ ，且  $R_1 < R_2 < R_3$
- D.  $R_1 \neq 0$ ，且  $R_1 < R_2 < R_3$

答( )

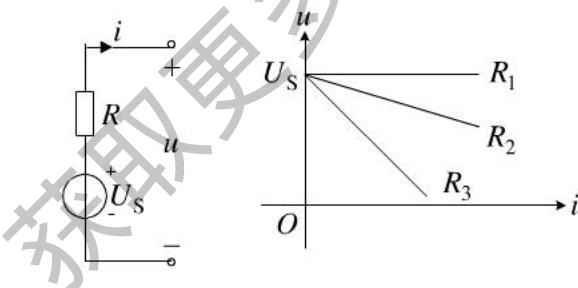


4、对称三相电路的有功功率  $P = \sqrt{3}U_l I_l \lambda$ ，功率因数角  $\varphi$  为( )。

- (a) 相电压与相电流的相位差角
- (b) 线电压与线电流的相位差角
- (c) 阻抗角与  $30^\circ$  之差

5、图示电路中,已知  $i_1 = 6\sqrt{2} \cos \omega t$  A,  $i_2 = 8\sqrt{2} \cos(\omega t + 90^\circ)$  A, 则图中电流表读数为

- A. 5A      B. 10A      C. 12A      D.  $5\sqrt{2}$  A

答( )

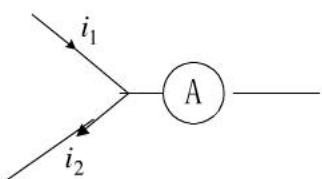

6、LC串联电路在谐振时的阻抗应等于

- A. 无穷大      B.  $\sqrt{\frac{L}{C}}$   
C.  $\sqrt{\frac{C}{L}}$       D. 零

答( )


7、 $Y=AB+\overline{A}C$ , 当  $A=“0”$  时,  $Y$  的最简表达形式( )。

- (a)  $Y=0$       (b)  $Y=A$       (c)  $Y=1$       (d)  $Y=B$

答( )

8、逻辑图和输入  $A$ ,  $B$  的波形如图所示, 分析在  $t_1$  瞬间输出  $F$  为( )。

- (a) “1”      (b) “0”      (c) 任意

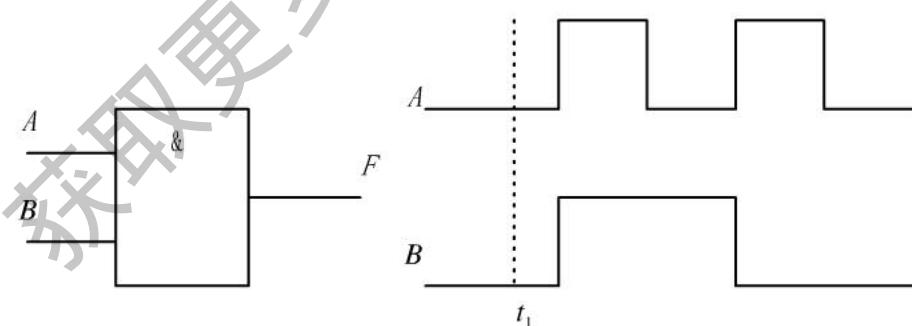


9、电路如图所示，二极管  $D_1$ ,  $D_2$ ,  $D_3$  均为理想元件，则输出电压  $u_o = ( )$ 。


(a) 0V

(b) -6V

(c) -18V

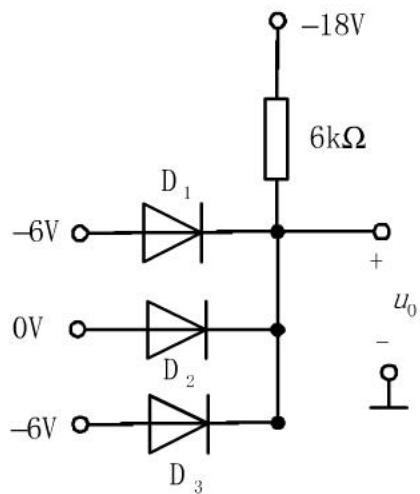


10、

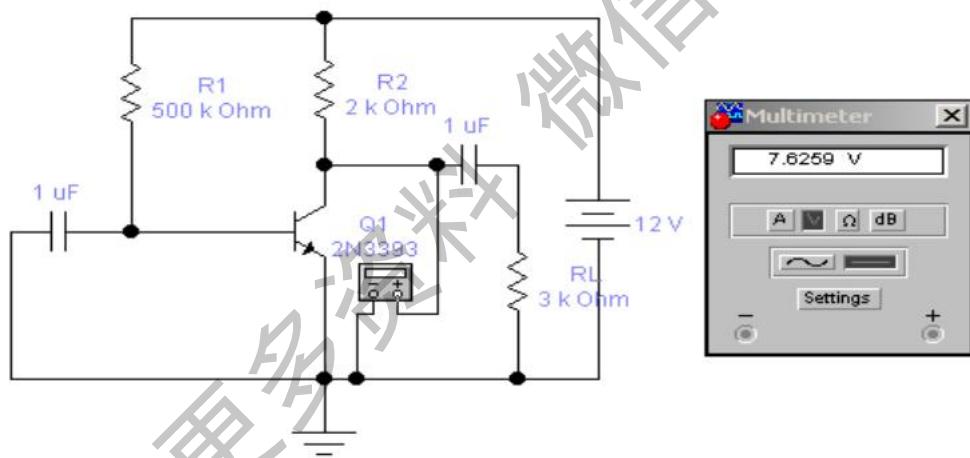

在以上 EWB 仿真电路中，要使虚拟仪表读数减小，一般需要调整的元件是\_\_\_\_\_，需要使其数值(增大)、(减小)；要使虚拟仪表读数增大，一般需要调整的元件是\_\_\_\_\_，需要使其数值(增大)、(减小)；该如何操作\_\_\_\_\_。


## 二、非客观题（本大题 10 分）

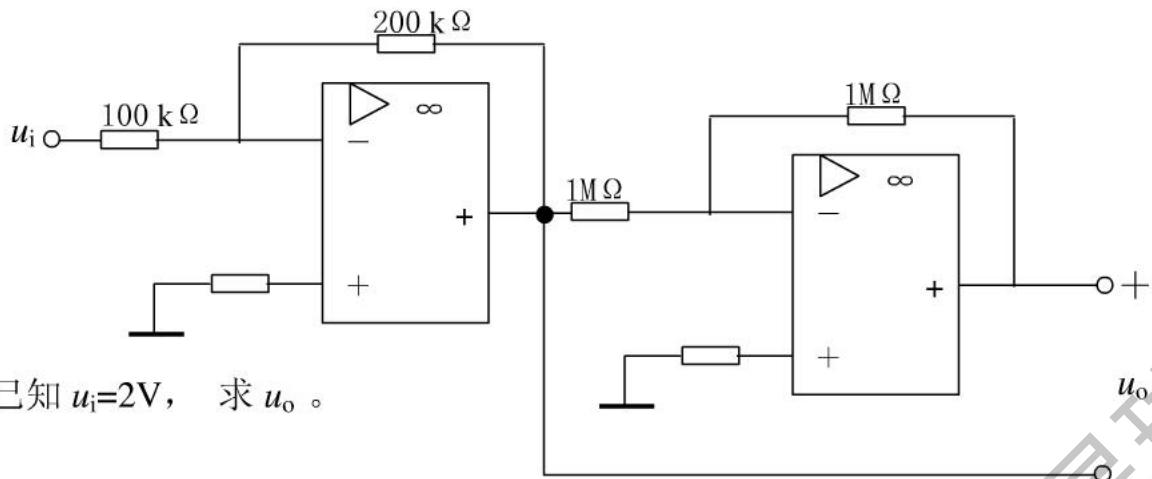
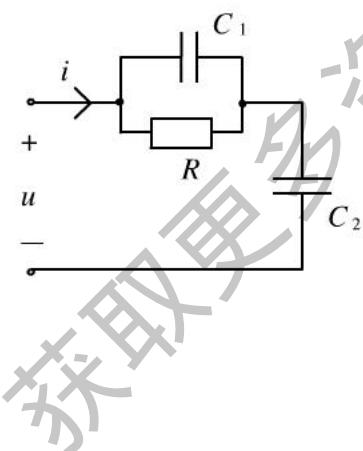
## 三、非客观题（本大题 12 分）


在图示正弦电路中,  $X_{C_1}=1\Omega$ ,  $X_{C_2}=1\Omega$ ,  $R=1\Omega$ , 电源频率  $f=50\text{ Hz}$ 。

求: (1) 电路的复阻抗  $Z$ ; (2) 若电源电压  $\dot{U}=10\angle-30^\circ\text{ V}$ 。求电流  $i$  及电路有功功率  $P$ 。




**四、非客观题 (本大题 10 分)**

应用电源等效变换求电压  $U$  和电流  $I$ 。

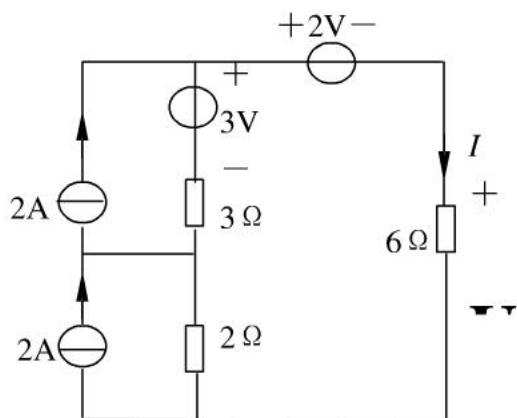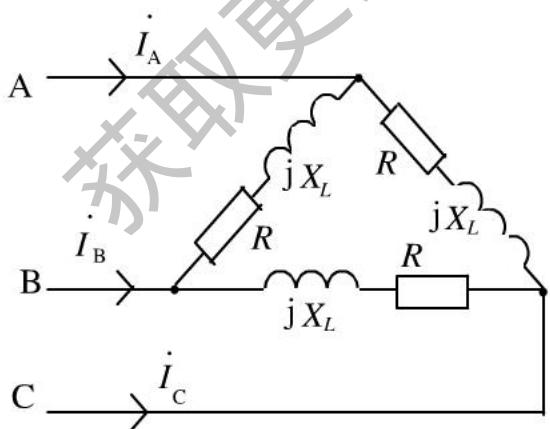
**五、非客观题 (本大题 10 分)**

图示三角形联接的对称三相电路中,已知负载(复)阻抗  $Z = 38\angle 30^\circ \Omega$ 。若线电流  $\dot{I}_A = 10\sqrt{3} \angle -60^\circ \text{ A}$ , 求线电压的有效值和三相有功功率。




**六、非客观题（本大题 10 分）**

试用戴维宁定理求解图示电路中的电压  $U$ 。

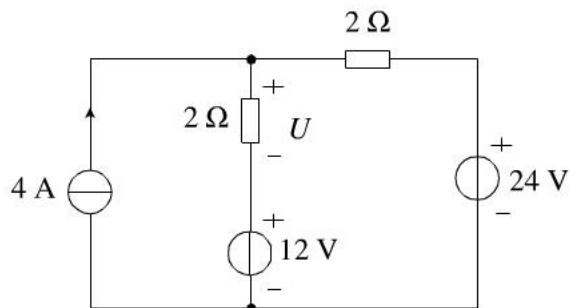**七、非客观题（本大题 10 分）**

试完成图示 TTL 逻辑电路的真值表，并求其输出表达式。

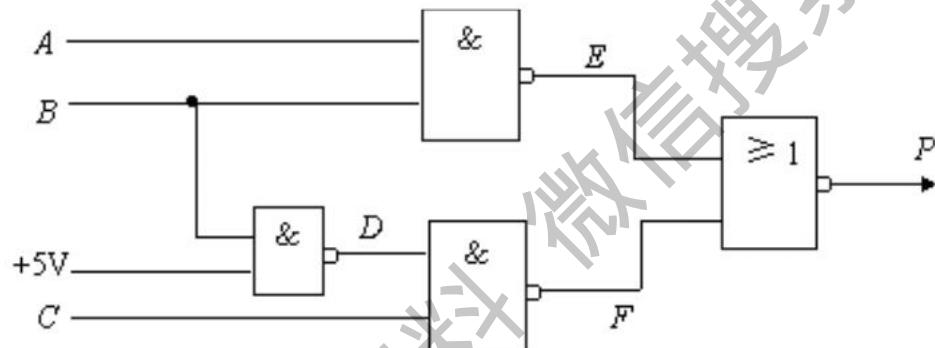

A	B	C	D	E	F	P
0	0	0				
0	0	1				
0	1	0				
0	1	1				
1	0	0				
1	0	1				
1	1	0				
1	1	1				

### 八、非客观题（本大题 15 分）

已知单管交流放大电路， $U_{CC}=12V$ ,  $R_{B1}=100k\Omega$ ,  $R_{B2}=25k\Omega$ ,  $R_E=1k\Omega$ ,  $R_C=3k\Omega$ ;  
 $R_L=6k\Omega$ ; 三级管 T  $\beta=80$ ;  $U_{BE}=0.6V$ 。

- (1) 求静态值; (2) 画出该电路的微变等效电路。(3) 计算电压放大倍数, 输入电阻及输出电阻。

