



室内通讯电路


单相导通

稳压

降压限流
整流

变频空调的通讯环路

点击上面的那一个小喇叭有语音解释

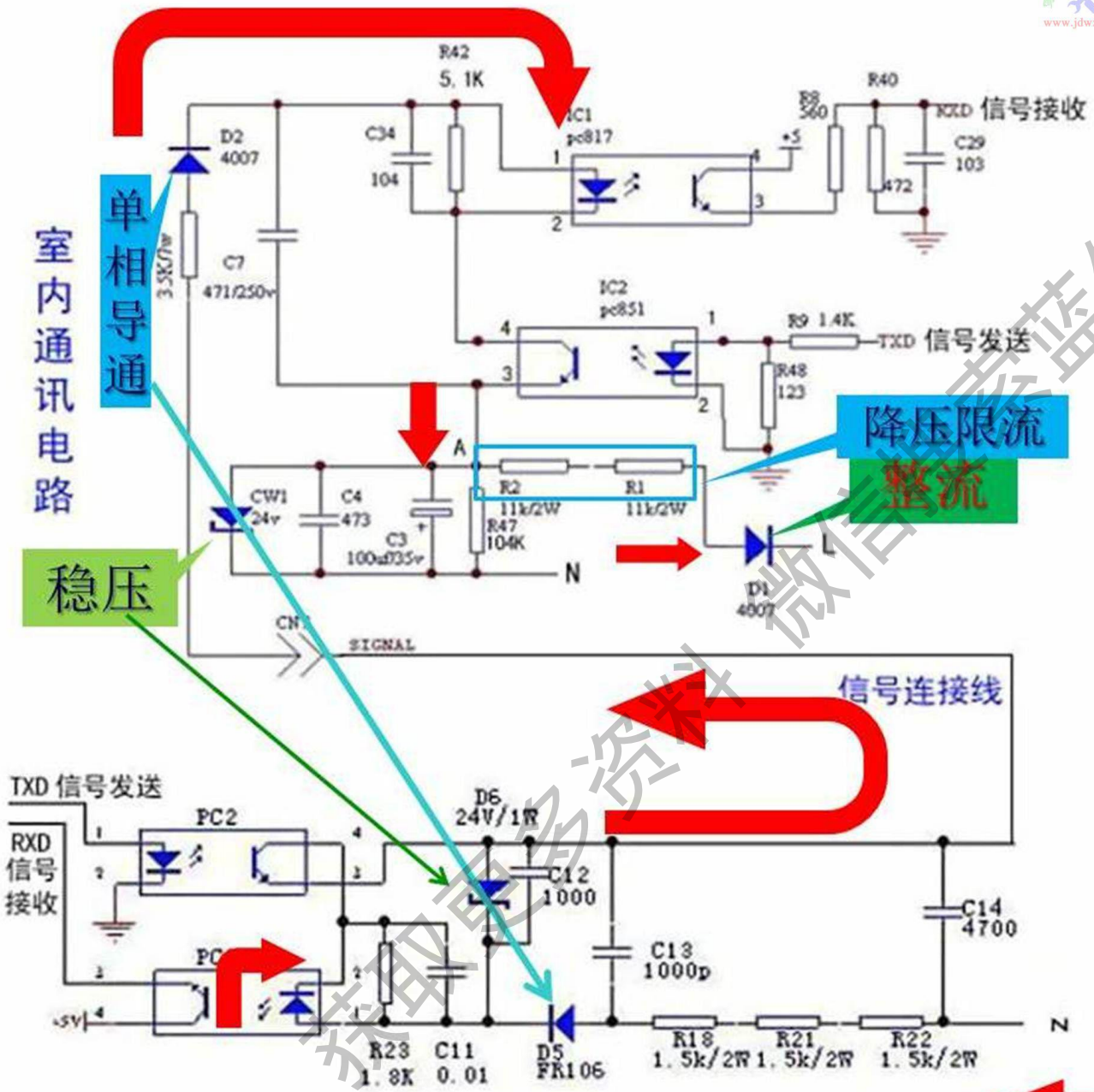

室外通讯电路

