



室内通讯电路

单相导通


稳压

降压限流

整流

# 变频空调的通讯环路

点击上面的那一个小喇叭有语音解释

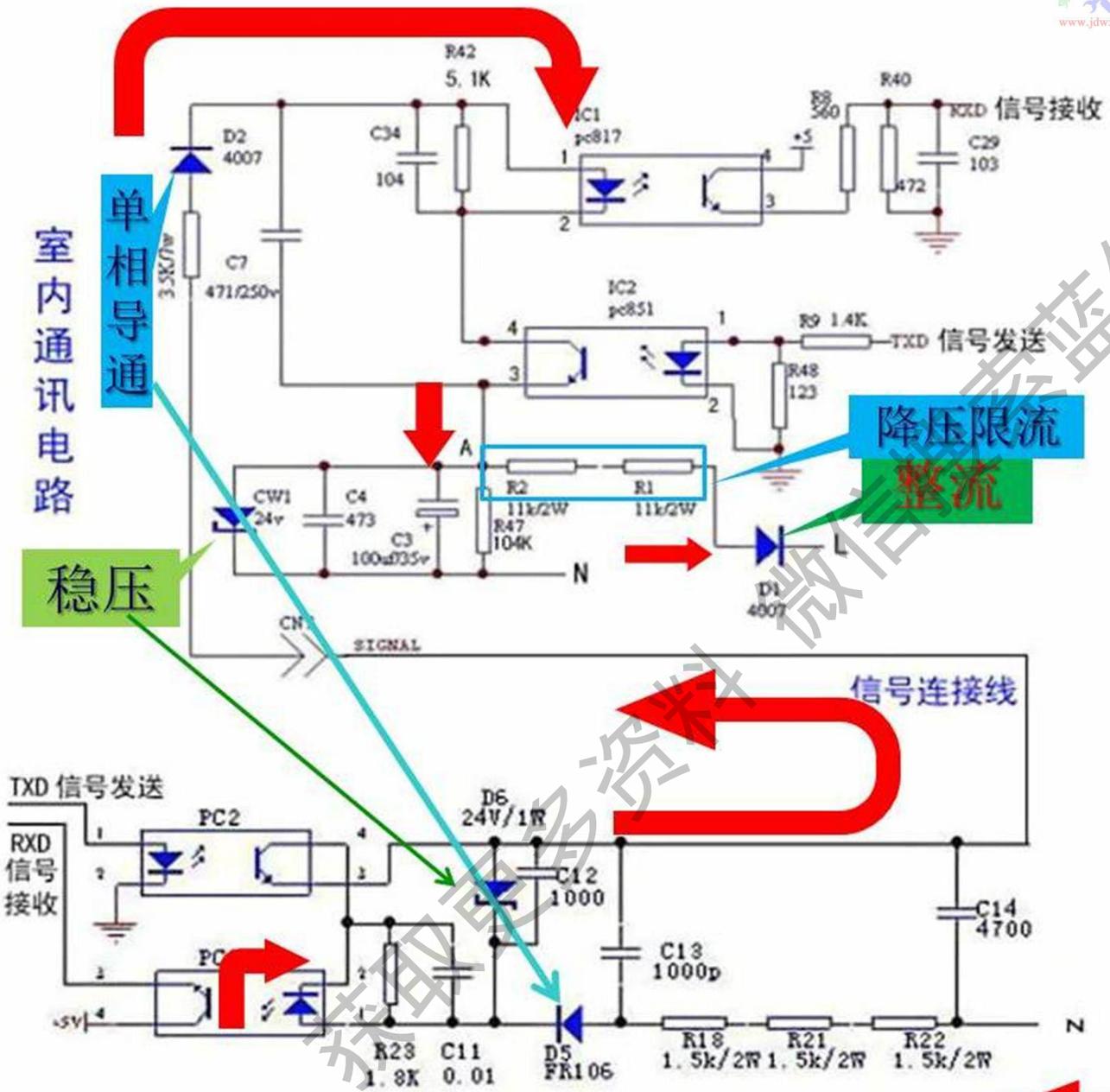

室外通讯电路

