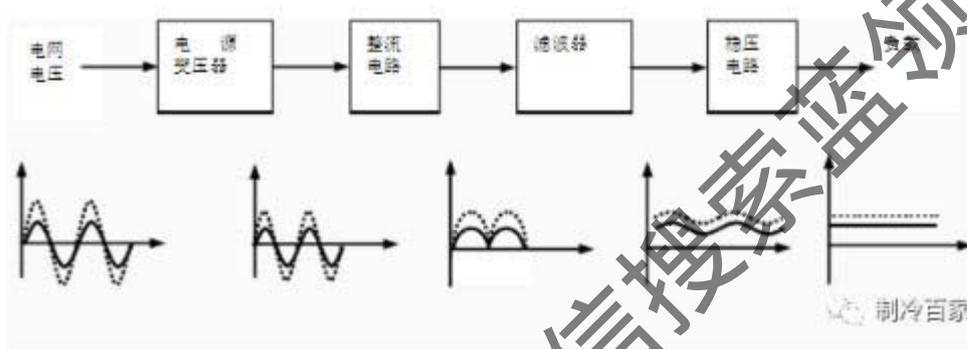


## 1 电源电路

1、主要元器件：实物图编号为 C、1、2、3、4、5

2、作用：将交流 220V 电压转换为直流 12V 和稳定的 5V，为主板单元电路和外围负载供电。



3、常见故障现象：整机不工作。

## 2 CPU 三要素


1、主要元器件：实物图编号为 6 和 7

2、作用：

CPU 三要素：

电源、时钟、复位电路

是 CPU 处理输入信号和控制输出电路的前提

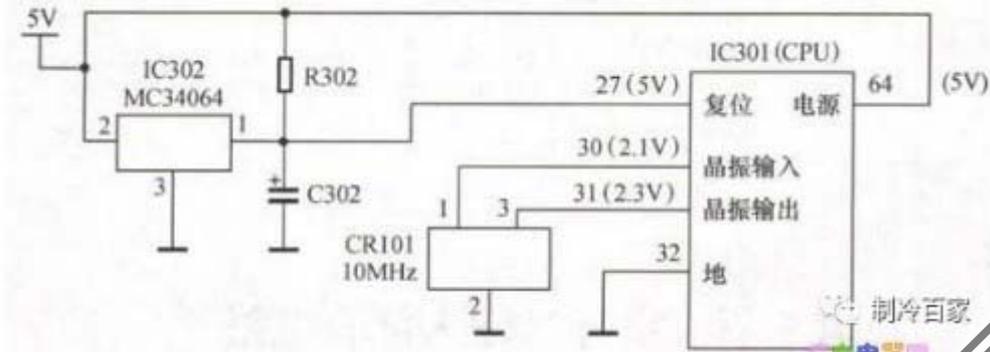

3、常见故障现象：整机不工作。

获取更多资料 微信搜索蓝领星球